

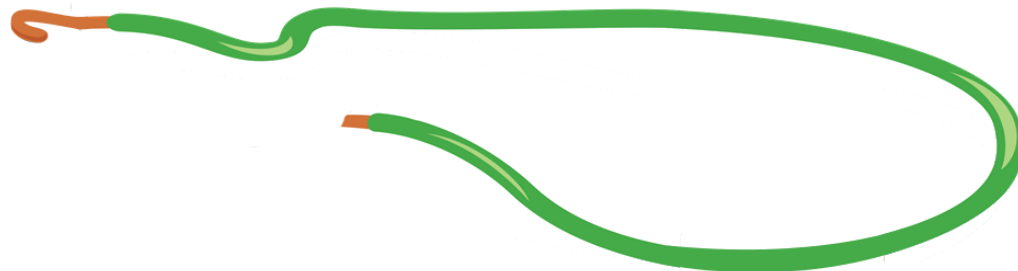
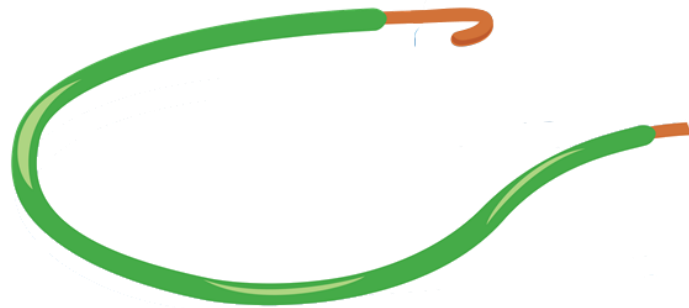


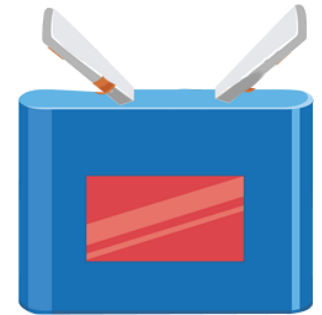

**COLLE LES ILLUSTRATIONS POUR FORMER UN CIRCUIT
ÉLECTRIQUE.**

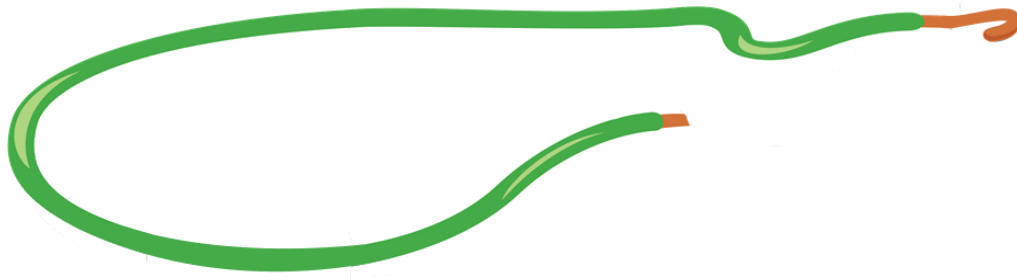Éléments à découper pour former ton circuit électrique. Attention, tu ne dois pas forcément tout utiliser !



Corrigés

